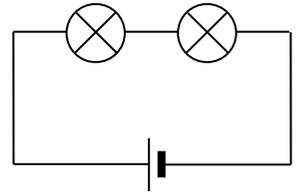


理科①

2016年度 A日程入試より






豆電球について問いに答えなさい。

問1 図のような豆電球のつなぎ方を何つなぎといいますか。



問2 問1のような回路で、片方の豆電球をソケットから取り外すと、もう一方の豆電球はどのようになりますか。

問3 次の回路のうち、問1のつなぎ方と同じつなぎ方はいくつありますか。

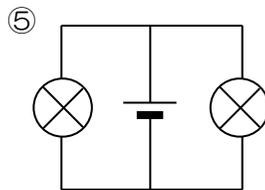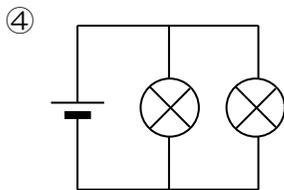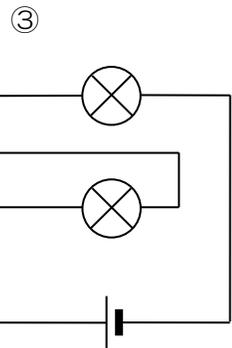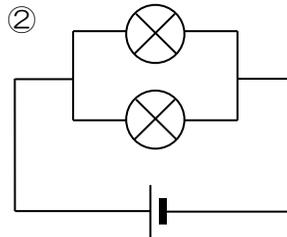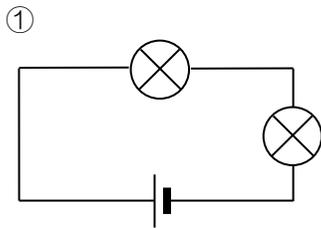

算数① 解答

練習問題： ① $10 \times 5 - 5 \times 3 + 11$

② $(7 + 4) \times 2 - 6 + 8 \div 4 + 3 \times 3$

練習問題の解答： ① **46** ② **27**